Architecture S3

Bus3

eRAM

RAM

Mémoire
Programmes
&
Données

Contrôle
Mémoire

eM
sM

eRE

RE

REB1
REB2

Bus1   Bus2

eCO

CO

COB1
COB2

eX

Index

XB1
XB2

eA

A

AB1
AB2

eB

B

BB1
BB2

eRI

RI

Formateur

RIB1
RIB2

Ope

Opérateur Combinatoire

S	Ope = ADDX	S = X + Y	X
	Ope = XS	S = X	
	Ope = YS	S = Y	
	Ope = XP1	S = X + 1	Y